

Assignment 3 - SOLUTIONS

EEEC 270

①


① (a) angular frequency $\omega = 10 \text{ rad/s}$

\therefore impedances

$$Z_L = j\omega L = j10 \times 0.1 = j\Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{10 \times 0.22} = -j0.45 \Omega$$

\therefore circuit in frequency domain

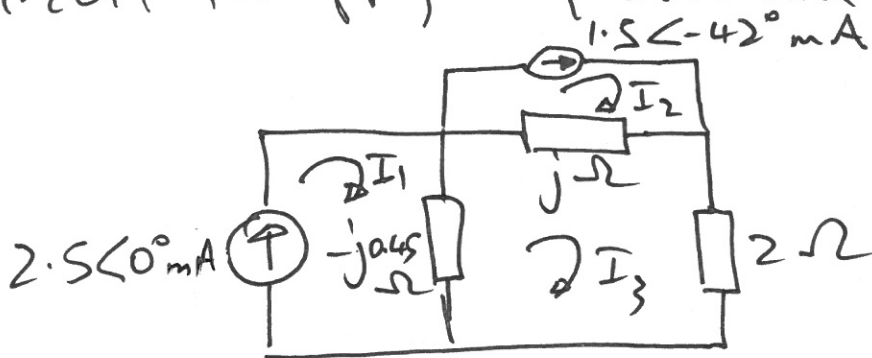

b) $I_1 = 2.5\angle 0^\circ \text{ mA}$

$$I_2 = 1.5\angle -42^\circ \text{ mA}$$

Mesh 3: $(I_3 - I_1) \times -j0.45 + (I_3 - I_2)j + 2I_3 = 0$

$$I_3 \times -j0.45 + I_1 j0.45 + I_3 j - I_2 j + 2I_3 = 0$$

$$\therefore I_3 = \frac{I_2 j - I_1 j0.45}{-j0.45 + j + 2}$$

$$= \frac{1.5\angle -42^\circ \times \angle 90^\circ - 2.5\angle 0^\circ \times 0.45\angle 90^\circ}{2 + j0.55}$$

(2)

$$= \frac{1.5 \angle 48^\circ - 1.14 \angle 90^\circ}{2.05 \angle 15.37^\circ}$$

$$= \frac{1.004 + j1.11 - j1.14}{2.05 \angle 15.37^\circ}$$

$$= \frac{1.004 - j0.03}{2.05 \angle 15.4^\circ} = \frac{1.004 \angle -1.7^\circ}{2.05 \angle 15.4^\circ}$$


$$= 0.48 \angle -17.1^\circ$$

$$\therefore i_1 = 2.5 \cos 10t \text{ mA}$$

$$i_2 = 1.5 \cos(10t - 42^\circ) \text{ mA}$$

$$i_3 = 0.48 \cos(10t - 17^\circ) \text{ mA}$$

(2) (a) $\omega = 10 \text{ rad/s}$

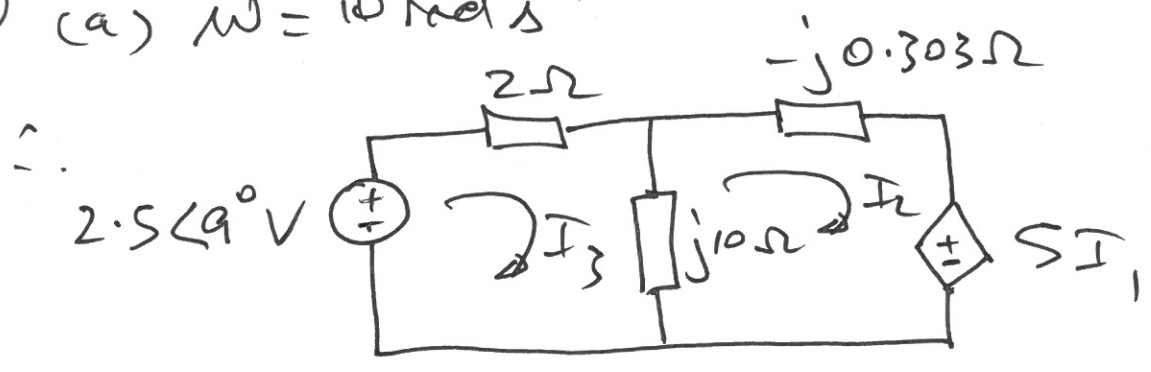

Mesh 1: $2I_1 + j10(I_1 - I_2) = 2.5 \angle 9^\circ$

$$I_1(2 + j10) - I_2 j10 = 2.47 + j0.391 \quad \text{--- (1)}$$

Mesh 2: $(I_2 - I_1)j10 + I_2(-j0.303) + 5I_1 = 0$

$$I_1(5 - j10) + I_2(j9.7) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

From ②: $I_2 = I_1 \left(\frac{5 - j10}{-j9.7} \right)$ ③

$$= I_1 \left(\frac{11.18 \angle -63.43^\circ}{9.7 \angle -90^\circ} \right)$$

$$\therefore I_2 = I_1 (1.153 \angle 26.57^\circ)$$

Substitute into eqn ①

$$I_1 (10.2 \angle 78.7^\circ) - (1.153 \angle 26.57^\circ \times 10 \angle 90^\circ) = 2.5 \angle 9^\circ$$

$$I_1 (10.2 \angle 78.7^\circ) - 11.53 \angle 116.57^\circ = 2.5 \angle 9^\circ$$

$$I_1 (2 + j10 - [-5.16 + j10.3]) = 2.5 \angle 9^\circ$$

$$I_1 (7.16 - j0.3) = 2.5 \angle 9^\circ$$

$$I_1 = \frac{2.5 \angle 9^\circ}{7.16 \angle -2.4^\circ} = 0.349 \angle 11.48^\circ$$

$$\therefore I_1 = 0.349 \angle 11.48^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = 0.349 \angle 11.48^\circ \times 1.153 \angle 26.57^\circ$$

$$= 0.4 \angle 38.05^\circ \text{ A}$$

(b) $i_1 = 0.349 \cos(10t + 11.48^\circ) \text{ A}$

$i_2 = 0.4 \cos(10t + 38.05^\circ) \text{ A}$

(c) angular frequency = 10 rad/s


$$\text{frequency} = f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10}{2 \times \pi} = 1.59 \text{ Hz}$$

$$\therefore \text{period} = T = 0.628 \text{ s.}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 (d) \quad u &= iR \\
 &= 0.349 \cos(10t + 11.48^\circ) \times 2 \\
 &= 0.7 \cos(10t + 11.48^\circ) \text{ V}
 \end{aligned}$$

peak-to-peak voltage = 1.4 V

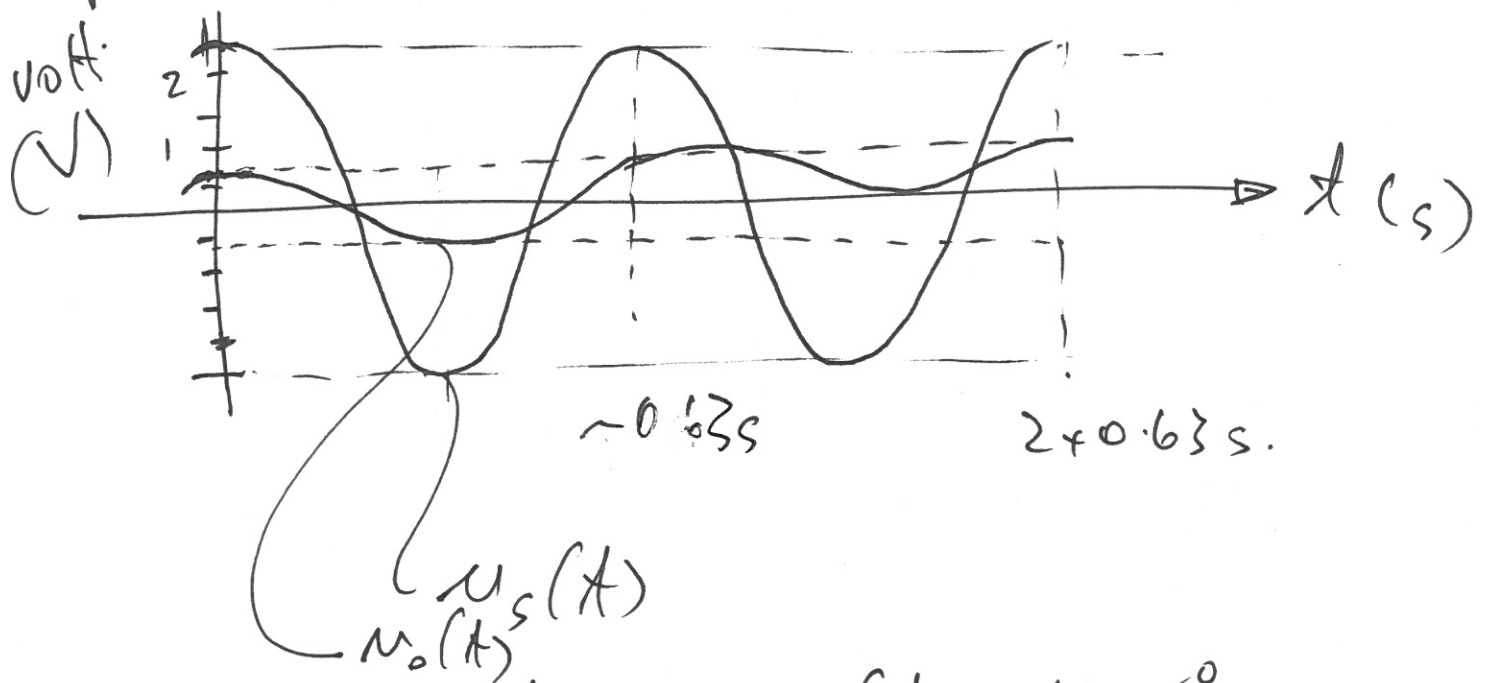

$$\begin{aligned}
 (e) \quad &\text{phase angle of } u_o(t) = 11.48^\circ \\
 &\text{phase angle of } u_s(t) = 9^\circ \\
 &\text{phase difference} = 2.48^\circ
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ since } T = 0.628 \text{ s}$$


$$\therefore t = \frac{2.48}{360} \times 0.628$$

$$= 0.0043$$

$$= 4.3 \text{ ms}$$

(5)

(3) (a) In frequency domain:

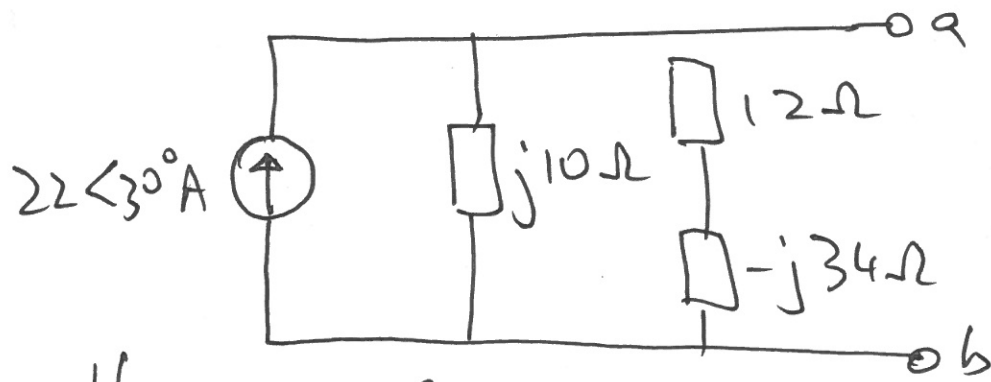

$$j10 \parallel (12 - j34)$$



$$\therefore Z_{th} = \frac{(j10)(12 - j34)}{12 - j24} \quad \Omega$$

$$= \frac{10 \angle 90^\circ \times 36.1 \angle -70.56^\circ}{26.83 \angle -63.43^\circ}$$

$$= \frac{361 \angle 19.44^\circ}{26.83 \angle -63.48^\circ} = 13.45 \angle 82.87^\circ \Omega$$


$$\therefore V_{oc} = 22 \angle 30^\circ \times 13.45 \angle 82.87^\circ$$

$$= 295.9 \angle 112.87^\circ \text{ V}$$

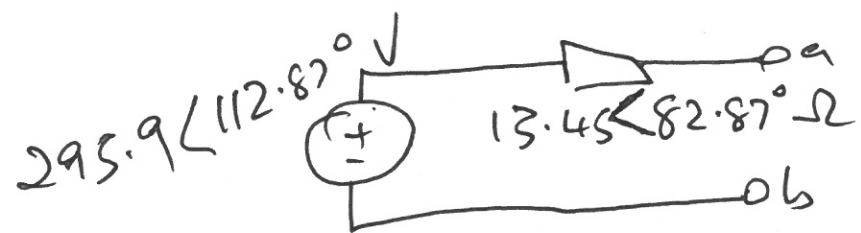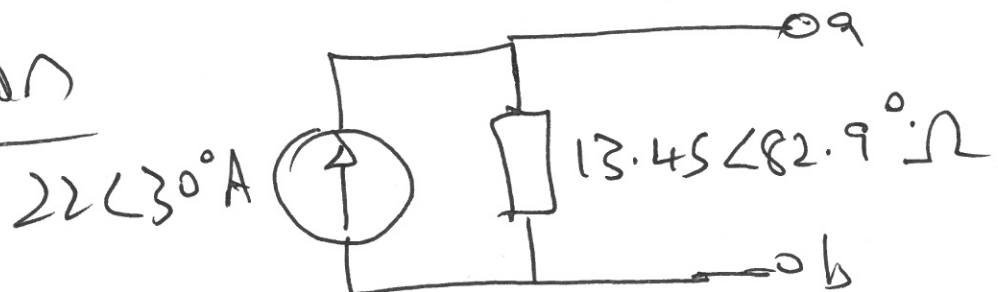(b) Norton

(C) New circuit

6

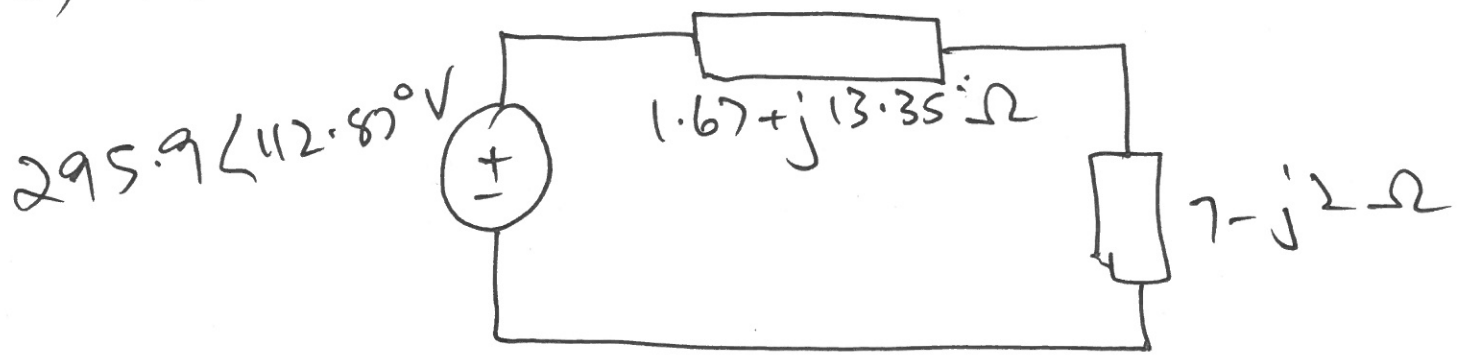


$$\text{Total impedance} = 8.67 + j11.35 \Omega$$


$$= 14.28 \angle 52.6^\circ \Omega$$

$$\therefore \text{current } I = \frac{295.9 \angle 112.87^\circ}{14.28 \angle 52.6^\circ}$$

$$= 20.72 \angle 60.3^\circ \text{ A}$$

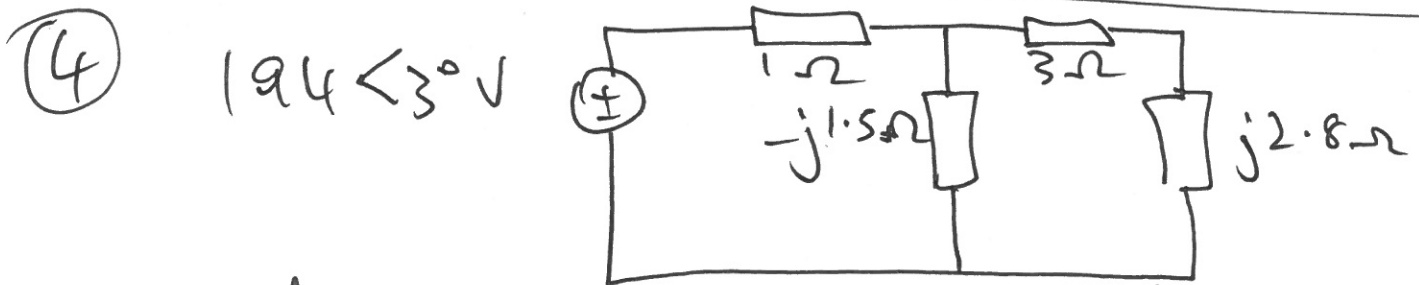

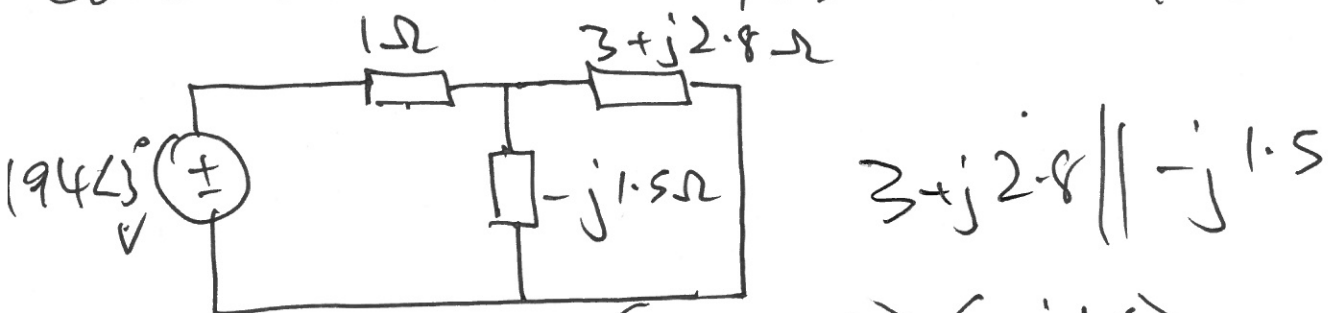Could do mesh analysis or we first simplify



$$\Rightarrow Z_{\text{eff}} = \frac{(3 + j2.8)(-j1.5)}{3 + j1.3}$$


$$= \frac{4.1 \angle 43^\circ \times 1.5 \angle -90^\circ}{3.27 \angle 23.43^\circ}$$

$$= 1.88 \angle -70.46^\circ \Omega$$

$$= 0.63 - j1.77 \Omega$$

∴ circuit:

$$194 \angle 3^\circ \text{ V}$$

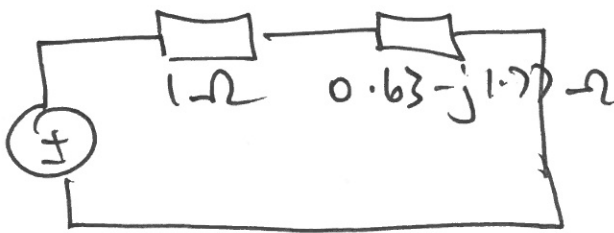

(7)

current, $\vec{I} = \frac{194 \angle 3^\circ}{1.63 - j1.77}$

$$= \frac{194 \angle 3^\circ}{2.4 \angle -47.36^\circ}$$

$$= 80.8 \angle 50.4^\circ \text{ A}$$

Average power $P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_V - \theta_I)$

For the source

$$P_S = -\frac{1}{2} 194 \times 80.8 \cos(3^\circ - 50.4^\circ)$$

$$= -5.31 \text{ kW}$$

$$P_{1\Omega} = \frac{1}{2} I_m^2 R(z) = \frac{1}{2} (80.83)^2 \times 1$$

$$= 3.26 \text{ kW}$$

Current through 3Ω resistor:

$$I_{3\Omega} = 80.83 \angle 50.4^\circ \left[\frac{-j1.5}{3 + j1.3} \right]$$

$$= 80.83 \angle 50.4^\circ \left(\frac{1.5 \angle -90^\circ}{3.27 \angle 23.43^\circ} \right)$$

$$= 80.83 \angle 50.4^\circ \times 0.459 \angle -113.43^\circ$$

$$= 37 \angle -63^\circ \text{ A}$$


$$\therefore P_{3\Omega} = \frac{1}{2} (37)^2 3 = 2.05 \text{ kW} \quad (8)$$

$$\left. \begin{array}{l} P_L = 0 \text{ W} \\ P_C = 0 \text{ W} \end{array} \right\} \text{sink reactive elements}$$

$$\sum \text{Source} = 5.31 \text{ kW}$$

$$\sum \text{Resistances} = 3.26 + 2.06 = 5.32 \text{ kW}$$

(Note: rounding errors here)

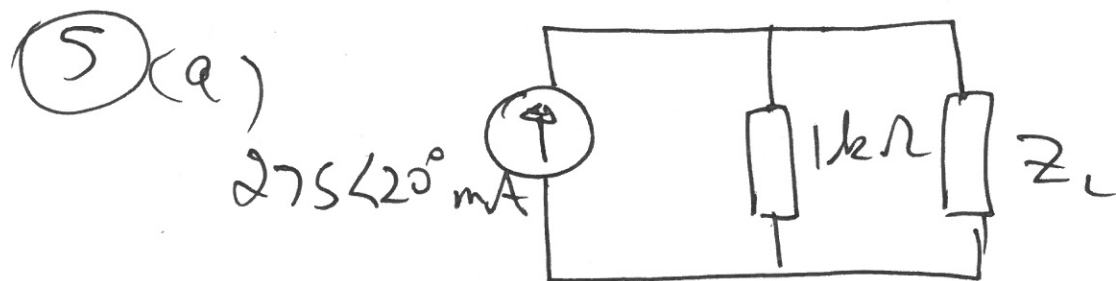

$$1\text{k}\Omega \parallel Z_L \Rightarrow Z_{\text{eff}} = \frac{Z_L \times 1000}{Z_L + 1000}$$

$$\text{but } Z_L \text{ is purely resistive} \Rightarrow Z_L = R_L$$

\therefore For a purely resistive load
Power factor = 1.

(b) $Z_L = 1000 + j900$

$$\begin{aligned} \therefore Z_{\text{eff}} &= \frac{1000 (1000 + j900)}{2000 + j900} \quad (9) \\ &= \frac{1000 + j900}{2 + j0.9} = \frac{1345 \angle 42^\circ}{2.19 \angle 24.2^\circ} \\ &= 613 \angle 17.8^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Voltage, } V &= I_s \times Z \\ &= 0.275 \angle 20^\circ \times 613 \angle 17.8^\circ \\ &= 169 \angle 37.8^\circ \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \therefore \text{PF} &= \cos (37.8^\circ - 20^\circ) \\ &= 0.952 \text{ lagging (since current lags voltage)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad Z_{\text{eff}} &= \frac{1000 \times 500 \angle -5^\circ}{1000 + 498.1 - j43.6} \\ &= 334 \angle -3.34^\circ \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V &= 0.275 \angle 20^\circ \times 334 \angle -3.34^\circ \\ &= 92 \angle 16.66^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{PF} &= \cos (16.66^\circ - 20^\circ) \\ &= 0.998 \text{ leading} \\ &\text{since current leads voltage} \end{aligned}$$

(6)

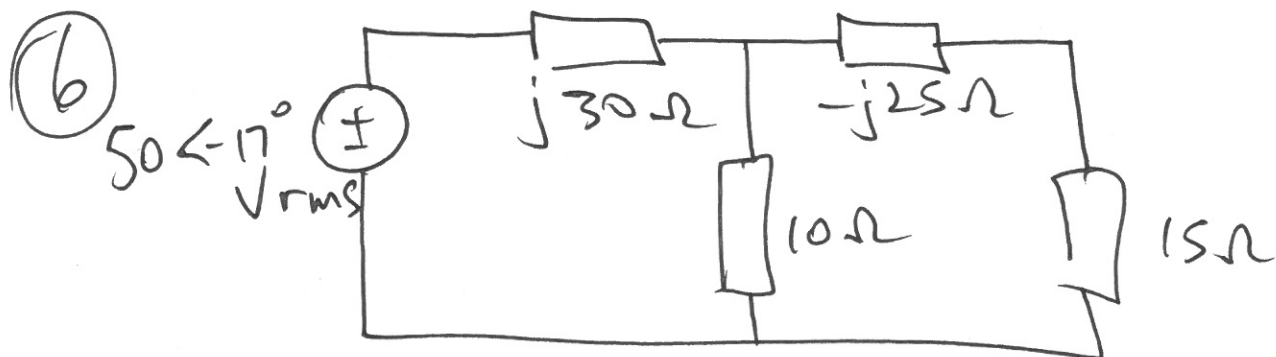

(10)

Complex power, $S = \frac{VI^*}{2} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}^*$

Need to find currents

$$10 \parallel 15 - j25 \Rightarrow Z_{\text{eff}} = \frac{10(15 - j25)}{25 - j25} = 8 - j2\Omega$$

$$\text{Current from source, } I_s = \frac{50\angle-17^\circ}{8 + j28} = 1.72\angle-91^\circ \text{ A}_{\text{rms}}$$

Voltage across $j30\Omega$ inductor

$$V_{j30} = j30 \times 1.72\angle-91^\circ = 51.6\angle-1^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

$$S_{j30} = 51.6\angle-1^\circ \times 1.72\angle91^\circ$$

$$= 88.75\angle90^\circ \text{ VA}$$

Voltage across 10Ω resistor

$$V_{10\Omega} = 50\angle-17^\circ \times \frac{8.25\angle-14^\circ}{29.1\angle74.05^\circ} = 14.18\angle-105^\circ \text{ V}_{\text{rms}}$$

current through 10Ω resistor

(11)

$$I_{10\Omega} = \frac{14.18 \angle -105}{10} = 1.42 \angle -105 \text{ A}_{\text{rms}}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{10\Omega} &= 14.18 \angle -105 \times 1.42 \angle 105 \\ &= 20.1 \angle 0^\circ \text{ VA} \end{aligned}$$

Current through $15 + j25 \Omega$ impedance

$$= \frac{14.18 \angle -105}{29.15 \angle -59} = 0.49 \angle -46^\circ \text{ A}_{\text{rms}}$$

Voltage across $-j25$ capacitance

$$\begin{aligned} V_{-j25} &= 0.49 \angle -46^\circ \times -j25 \\ &= 12.25 \angle 44^\circ \text{ V}_{\text{rms}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{-j25} &= 12.25 \angle 44^\circ \times 0.49 \angle 46^\circ \\ &= 6 \angle 90^\circ \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{15\Omega} &= 0.49 \angle -46^\circ \times 15 \\ &= 7.35 \angle -46^\circ \text{ V}_{\text{rms}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{15\Omega} &= 7.35 \angle -46^\circ \times 0.49 \angle 46^\circ \\ &= 3.68 \text{ VA} \end{aligned}$$